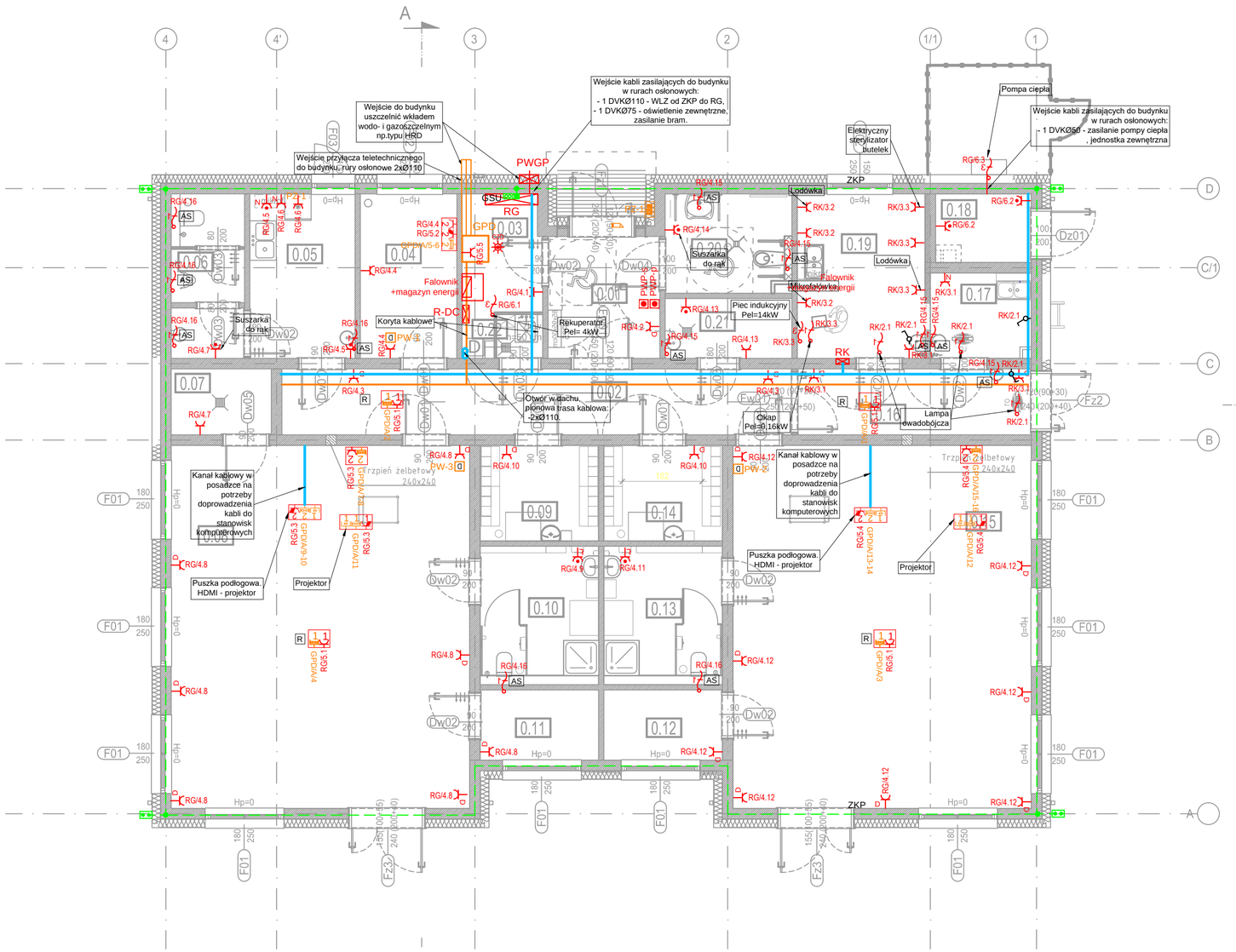

LEGENDA:

	Rozdzielnice elektryczne
	Szafa niskoprądowa - Główny Punkt Dystrybucyjny GPD
PWGP	Pożarowy wyłącznik główny prądu
PWP	Przycisk Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP CNBOP - h=1,4m
A, B, C, D	Zestaw gniazd komputerowych A - h=0,3m: - A x 16A/230V IP20: gniazda ogólnego przeznaczenia, - B x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA, - C x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6A
A, B, C, D	Zestaw gniazd komputerowych B (podtynkowo),C(puszka podłogowa): - A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA, - B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6A, - C x HDMI IP20: gniazdo HDMI
A, B	Zestaw gniazd komputerowych D: - A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA, - B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6A R - wtyczki do wzmacniacza WI-FI (montaż nad sufitem podwieszanym
	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A/230V IP20 - ogólne: h=0,3m
	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A/230V IP20 - x=N - nadblatowe: h=1,1m - x=D - h=1,4m
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44 - ogólne: h=0,3m
	Wypust kablowy 1 - fazowy, oz. AS - zasilanie armatury sanitarnej np. elektroniczny zawór do umywalki. Szczegóły uzgodnić po wyborze sprzętu.
	Wypust kablowy 3 - fazowy
	Korytko kablowe - instalacje silnoprądowe w przestrzeni międzysufitowej, 100H60
	Korytko kablowe - instalacje słaboprądowe w przestrzeni międzysufitowej, 100H60
GSU	Główna szyna uziemiająca - GSU
	Uziom budynku - bednarka FeZn 30x4
ZKP	Złącze kontrolno - pomiarowe w studzience odgromowej w ziemii
	Połączenie spawane zabezpieczone przed korozją masą bitumiczną
	Domofon cyfrowy (panel zewnętrzny) z czytnikiem breloków, przyciskami dzwonienia, podświetlanymi polami opisowymi montaż w puszce montażowej podtynkowej
D	Unifon cyfrowy głośnomówiący, bezsłuchawkowy (panel wewnętrzny) z dotykowymi ikonami funkcyjnymi, montaż natynkowy na wys. h=140cm
	Elektrozaczep NC 12VDC, max. 200mA w skrzydle biernym drzwi
	Autonomiczna czujka dymu

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w odpowiedniej dokumentacji roboty powiązane.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodów i urządzeń w zakresie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić jakiekolwiek zmiany konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.
5. Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcą przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementów instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji rozwiązać w trakcie realizacji projektu lub skontaktować się z projektantem.
9. Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób ich zasilenia.
10. Instalacje elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
11. W pomieszczeniach, w których mogą przebywać dzieci należy stosować gniazda wtyczkowe z zabezpieczeniami w postaci specjalnych przesłon torów prądowych.
12. Precyzyjną lokalizację zestawów gniazd komputerowych oraz zestawów gniazd pod rzutnik ustalić z Inwestorem na etapie realizacji. Odległość zestawów gniazd komputerowych na stropie od na potrzeby zasilania projektora od ekranu projekcyjnego należy sprecyzować na etapie realizacji w zależności od wymiarów ekranu.
13. W sali zabaw okablowanie HDMI z projektora sprowadzić do zestawów gniazd komputerowych.
14. Wejście kabli do budynków zabezpieczyć wkładem wodo- i gazoszczelnym np HRD.
15. W szachtach instalacyjnych pionowych instalacje silno- i słaboprądowe prowadzić na drabinkach kablowych:
- DK100H60 dla instalacji silnoprądowych,
- DK100H60 dla instalacji słaboprądowych.
Trasy kablowe prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
16. Szczegóły zasilania urządzeń branży sanitarnej sprecyzować na etapie wybrania konkretnych urządzeń - etap wykonania.
17. Połączenia sterownicze pomiędzy jednostami branży sanitarnej wg. projektu instalacji sanitarnych.
18. Realizację instalacji elektrycznej w kuchni wykonać zgodnie z projektem rozmieszczenia urządzeń kuchennych.
19. Armaturę sanitarną (zawór elektroniczny) zasilić poprzez transformator (dostarczony zazwyczaj z urządzeniem). Zasilanie DC 12V.

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Łamaszewski
Date / Data: 2025-07-02 11:23

TEMAT INWESTYCJI	Budowa żłobka w miejscowości Józefowo		
LOKALIZACJA	dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Józefowo, gmina Włocławek, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1		
INWESTOR	Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	ARCHENIKA Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
INS. ELE.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Dalkowski	WKP/0215/POOE/22 w specjalności elektrycznej	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mateusz Bryl	WKP/0575/PWOE/21 w specjalności elektrycznej	
TREŚĆ RYS.	Rzut parteru - instalacje elektryczne		SKALA 1:80
DATA	MARZEC 2025	NR KONTRAKTU	385
BRANŻA	IE	NR REWIZJI	NR RYSUNKU IE-01

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.