

Zestawienie aparatury

Oznaczenie (-)	Kod	Opis	Producent	Typ dokumentu	Schemat
W1	LK40-4.8321 4p	Przełącznik sieć/agregat	Sampel	Schematy zasadnicze	1
Q1	RBK00	rozłącznik linia 1	Apator	Schematy zasadnicze	1
GN1	16A 400V 5P	Wyłkca agregatu	PCE	Schematy zasadnicze	1
OPP1	PP BCD TNS 25/100kA FM	Ogranicznik przepięć typu 1+2+3 (klasa B+C+D)	PHOENIX CONTACT	Schematy zasadnicze	1
S0	M22-FV	przycisk grzybkowy Ppoż	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	1
FRE	CL-S6-B20/3	Zabezpieczenie nadprądowe	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	1
H2	CL-523G	Lampka zielona - zasilanie L2 szafy RE1	ABB	Schematy zasadnicze	2
F1	CL-S6-B4/3	Zabezpieczenie nadprądowe	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
H1	CL-523G	Lampka zielona - zasilanie L1 szafy RE1	ABB	Schematy zasadnicze	2
W2	LK40	Rozłącznik główny szafy re	Sampel	Schematy zasadnicze	2
H3	CL-523G	Lampka zielona - zasilanie L3 szafy RE1	ABB	Schematy zasadnicze	2
F2	CL-S6-B6/1	Zabezpieczenie ogrzewania szafy RE	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
OS1	MIERA TL-8	Oświetlenie szafy	Mera	Schematy zasadnicze	2
T1	THR02	Termostat ogrzewania szafy RE	ALFA_PLASTIC	Schematy zasadnicze	2
EG1	SHT100	Grzałka szafy KE1	ALFA_PLASTIC	Schematy zasadnicze	2
T2	THV02	Termostat wentylacji szafy SA1	ALFA_PLASTIC	Schematy zasadnicze	2
WE1	ALFA2300BPB	Wentylator szafy RE1	ALFA_PLASTIC	Schematy zasadnicze	2
K1	Z-SCH230/1/25-20	Stycznik złączenia oświetlenia	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
ZA	PCZ-524	Zegar Astronomiczny	F&F	Schematy zasadnicze	2
S1	1SFA619210R1026	C3SS1 1-0-2	ABB	Schematy zasadnicze	2
F3	CL-S6-B6	Zabezpieczenie nadprądowe oświetlenia zewnętrznego	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
F4	CL-S6-B10	Zabezpieczenie gniazda serwisowego 230V 16A	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
GN2	16A 230V 3P	Gniazdo serwisowe 230V	PCE	Schematy zasadnicze	2
FRP1	CFB-25/4/003	Wyłącznik różnicowo-prądowy szafy RP1	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
F5	CL-S6-C10/3	Zabezpieczenie gniazda serwisowego 400V 16A	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	2
GN3	16A 400V 5P	Gniazdo serwisowe 400V 16A	PCE	Schematy zasadnicze	2
F6	CL-S6-B4	Zabezpieczenie nadprądowe CKF1	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	3
CKF1	CKF317	Czujnik kolejności i zaniku faz	F&F	Schematy zasadnicze	3
F7	CL-S6-B4	Zabezpieczenie nadprądowe CKF2	Eaton Moeller	Schematy zasadnicze	3
KZ	.40.52.8.230.0000	Przełącznik kontroly zasilania	Finder	Schematy zasadnicze	3

TYTUŁ RYSUNKU		Zestawienie materiałów cz. 1			
BRANŻA	TOM	STADIUM DOKUMENTACJI	SKALA	NR RYS.	ARKUSZ
ELEKTRYCZNA AUTOMATYKA	04	PW	-	04/02-07	22/22-Z1